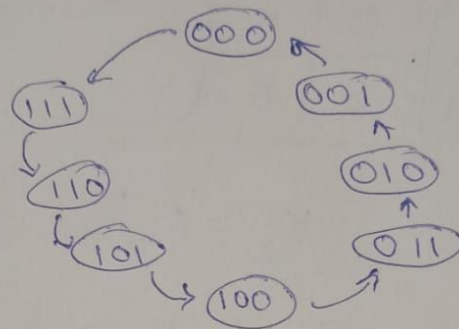


Exercise - 3

3-Bit Synchronous down Counter Using JK-Flipflop

Number of required flipflops : $2^3 = 8 = 3$

State Diagram :



Excitation Table :

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

CLK	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	0	0	0	1	1	1	1	X	1	X	1	X
2	1	1	1	1	1	0	X	0	X	0	X	1
3	1	1	0	1	0	1	X	0	X	1	1	X
4	1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
5	1	0	0	0	1	1	X	1	1	X	1	X
6	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
7	0	1	0	0	0	1	0	X	X	1	1	X
8	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	X	1

J₂

	Q_1, Q_0	00	01	11	10
Q_2	0	1	0	0	0
	1	x	x	x	x

K₂

	Q_1, Q_0	00	01	11	10
Q_2	0	x	x	x	x
	1	1	0	0	0

J₁

	Q_1, Q_0	00	01	11	10
Q_2	0	1	0	x	x
	1	1	0	x	x

K₁

	Q_1, Q_0	00	01	11	10
Q_2	0	x	x	0	1
	1	x	x	0	1


$$J_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

$$K_2 = \overline{Q_0} \overline{Q_1}$$

$$J_1 = \overline{Q_0}$$

$$J_0 = K_0 = 1$$


Circuit Diagram

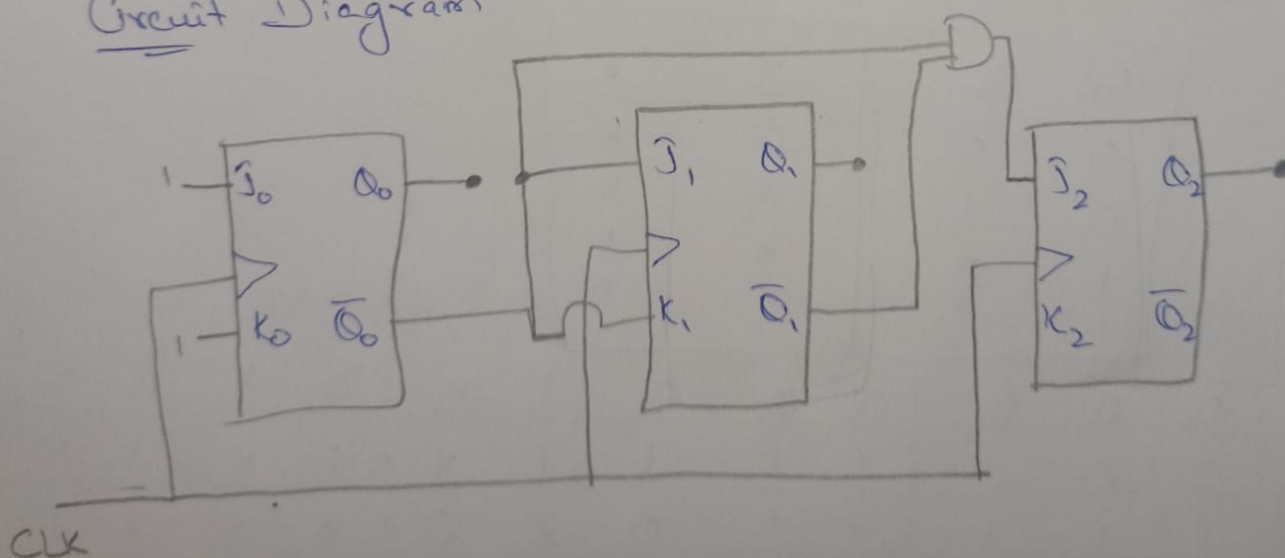

3-Bit Synchronous Down Counter Using D-flipflop

7 → 0 : 7 → 111 = 3 flipflops

State Diagram

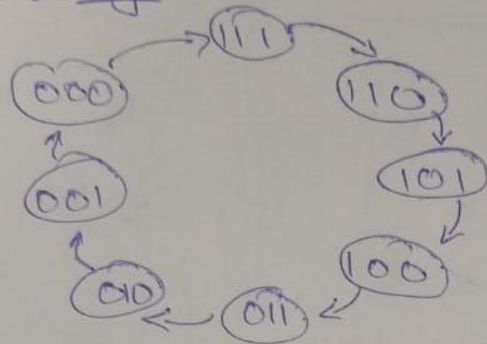

Excitation Table


Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_{A+1}	Q_{B+1}	Q_{C+1}	D_A	D_B	D_C
7	1	1	1	1	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0	1	1	0	1
5	1	0	1	1	0	0	1	0	0
4	1	0	0	0	1	1	0	1	1
3	0	1	1	0	1	0	0	1	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1


$D_A \rightarrow 0, 5, 6, 7$

$D_B \rightarrow 0, 3, 4, 7$


$D_C \rightarrow 0, 2, 4, 6$

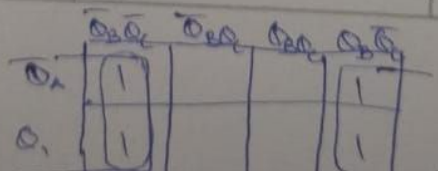

$D_C = Q_C$

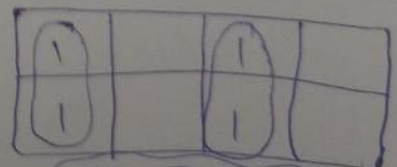

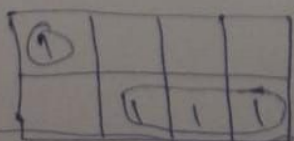$D_B = \bar{Q}_B \bar{Q}_C + Q_B Q_C = Q_B \odot Q_C$



$D_A = Q_A Q_C + Q_A Q_B + \bar{Q}_A \bar{Q}_B \bar{Q}_C$

Circuit

